

# حافظه‌های ROM و BRAM

فاطمه علی‌ملکی

مهدی حق‌وردی

۱۵ آذر ۱۴۰۲

## فهرست مطالب

۱	توضیحات فایل‌های تمرین
۱	۱.۱ فایل rom8x8
۱	۱.۱.۱ توضیحات موجودیت rom8x8
۲	۲.۱.۱ توضیحات معماری behave
۲	۲.۱ فایل romram
۲	۱.۲.۱ موجودیت romram
۳	۲.۲.۱ معماری structural
۳	۳.۱ فایل clockDivider
۳	۱.۳.۱ موجودیت clock_divide
۳	۲.۳.۱ معماری behave

## ۱ توضیحات فایل‌های تمرین

### ۱.۱ فایل rom8x8

این فایل، ساده‌ترین فایل این تمرین است که شامل یک موجودیت به نام rom8x8 و یک معماری به نام behave است.

#### ۱.۱.۱ توضیحات موجودیت rom8x8

این موجودیت شامل دو پورت است:

• addr

این پورت یک ورودی std\_logic\_vector ۳ بیتی است که در واقع مقدار خروجی را تعیین می‌کند.

• dout


این پورت هم یک پورت خروجی از نوع std\_logic\_vector ۸ بیتی است که مقدار خروجی روی آن قرار می‌گیرد.

## ۲.۱.۱ توضیحات معماری behave

این تنها معماری حاضر برای موجودیت rom8x8 است که در واقع یک decoder ۳ به ۸ است. مقادیری که برای خروجی انتخاب شده‌اند کاملاً hard code شده‌اند و این کاملاً با نام موجودیت (که rom است) هماهنگی دارد. در معماری از language feature عی به نام select ... with استفاده شده است که با توجه به مقدار addr خروجی را روی dout قرار می‌دهد.
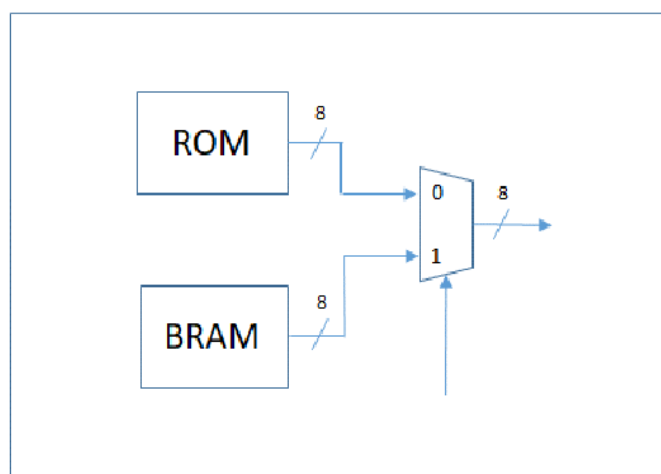
## ۲.۱ فایل romram

این فایل در واقع کل پروژه و کد این شکل است:



چرا کد این شکل است؟

چون در کد مشاهده می‌شود که مشخصاً موجودیت‌های rom8x8، clock\_divide و bram8x8 در آن به عنوان یک component استفاده شده‌اند (که موجودیت‌هایی هستند که در شکل وجود دارند، البته مالتی پلکسری که در شکل است در قسمت معماری همین فایل تعریف شده است). کد شامل یک موجودیت به نام romram و یک معماری به نام structural است.

## ۱.۲.۱ موجودیت romram

موجودیت دارای دو ورودی و یک خروجی است:

- ورودی‌ها

– clk\_100MHZ

از نوع std\_logic و تبعاً یک بیت‌ست که کلاک سیستم است.

– switch

از نوع std\_logic است که همان پایه‌ی انتخاب داخل شکل پروژه است.

- خروجی

– leds

یک پورت ۸ بیتی از نوع `std_logic_vector` است مقداری انتخاب شده روی آن قرار می‌گیرد.

### ۲.۲.۱ معماری structural

در قسمت معماری این فایل، ابتدا ۳ component ی که در این پروژه استفاده شده‌اند، تعریف شده‌اند و پس از آن ۵ سینگال میانی تعریف و مقداردهی اولیه شده‌اند. در قسمت `begin` این معماری، ابتدا ۳ component بالا اصطلاحاً `port map` شده و به سینگال‌های ورودی، میانی و خروجی وصل شده‌اند. معماری شامل یک `process` است که به سینگال `clk_1Hz` حساس است. سپس این فرآیند برای هر یک کلاک با مقدار ۱، با توجه به ورودی `switch` که ۰ باشد یا ۱، خروجی را به ترتیب با `dout_rom` و یا `dout_bram` پر می‌کند. سپس فارغ از مقدار `switch` یک شمارنده یا یکی اضافه می‌کند.

### ۳.۱ فایل clockDivider

شامل یک موجودیت و یک معماری است:

#### ۱.۳.۱ موجودیت clock\_divide

صرفاً شامل یک ورودی و یک خروجی یک بیتی به نام‌های `clk_in` و `clk_out` است.

### ۲.۳.۱ معماری behave

این معماری شامل ۴ سینگال میانی و سه فرآیند است.

- سینگال‌های میانی  
شامل دو سینگال از نوع `unsigned` به طول ۲۷ بیت، و دو سینگال یک بیتی از نوع `std_logic` است.
- فرآیندها  
قسمت معماری این فایل شامل ۳ فرایند و یک `statement` است که به صورت موازی اجرا می‌شوند.  
کلاکی که برد پازج در اختیار ما قرار می‌دهد، کلاک 100MHz است که چشم انسان قابلیت دیدن تغییرات آن را روی چیزی مانند LED ندارد.  
برای تبدیل کردن این تعداد کلاک بسیار زیاد به یک کلاک در ثانیه می‌توان تا نصف این عدد را مقدار صفر داد و نصف دیگر را عدد یک. این فایل هم دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. این فایل دونه دونه کلاک‌ها را می‌شمارد و یک متغیر را با هر کلاک یکی اضافه می‌کند، تا زمانی که به مقدار 50e6 که نصف 100MHz است برسد؛ و تا این زمان، سینگالی که روی خروجی می‌افتد را (`oeb_next`) صفر می‌کند.  
از بعد از عدد 50e6 به همین منوال، سینگال `oeb_next` مقدار ۱ را داراست.